

Lab2_Report

이름: 권도현

학번: 2023065350

학과: 컴퓨터소프트웨어학부

Project Design

	High-level simulation	Verilog Testbench
Programming language	C++	Verilog
Environment	Ubuntu	Vivado
Objective	ALU 연산 구현 및 .mem 테스트 벡터 생성	RF + ALU 연동 확인, .mem 기반 연산 검증
Simulation Output	.mem 파일 생성	ALU 결과 비교 및 PASS/FAIL 출력

Overall Structure

1. CPP

ALU 연산은 HW01의 ALU 코드를 그대로 사용하였다.

RF.cpp

- read(): Register file의 두 개의 5-bit read address에 접근하여 데이터를 읽어오도록 구현하였다.
- write(): write data를 write address에 맞는 register file에 저장할 수 있도록 구현하였다. RegWrite가 1인 경우에만 write할 수 있도록 if문을 통해서 미리 RegWrite를 확인하도록 하였다.

TOP.cpp

- 구현 목표: Register file로부터 데이터를 operand에 가져와서, ALU 연산을 진행한 후에 Register file에 write 한다.
- tick(): Read -> ALU operation -> Write 순으로 구현되어야 한다.
- Parameter는 alu.compute()의 operand에 *rd_data를 넣어 register file에서 읽어온 값을 사용하도록 하였고, alu_result에 wr_data를 적어 wr_data에 alu_result를 미리 할당해놓았다.

```
// Edited
void RF::read(uint32_t rd_addr1, uint32_t rd_addr2, uint32_t *rd_data1, uint32_t *rd_data2) {
    *rd_data1 = register_files[rd_addr1];
    *rd_data2 = register_files[rd_addr2];
}

void RF::write(uint32_t wr_addr, uint32_t wr_data, uint32_t RegWrite) {
    if (RegWrite == 1) {
        register_files[wr_addr] = wr_data;
    }
}

void TOP::tick(uint32_t rd_addr1, uint32_t rd_addr2,
               uint32_t wr_addr, uint32_t shamt, uint32_t aluop, uint32_t RegWrite,
               uint32_t *rd_data1, uint32_t *rd_data2, uint32_t *wr_data) {
    rf.read(rd_addr1, rd_addr2, rd_data1, rd_data2);
    alu.compute(*rd_data1, *rd_data2, shamt, aluop, wr_data);
    rf.write(wr_addr, *wr_data, RegWrite);
}
```

RF.cpp

TOP.cpp

2. Verilog

ALU 연산은 HW01의 ALU 코드를 그대로 사용하였다.

대부분의 코드를 CPP에서와 비슷하게 작성하였지만, Verilog에서는 read()는 비동기화 작업, write는 동기화 작업에서 동작하도록 작성하였다.

TOP.v에서 module 인스턴스를 생성할 때, operand(rd_data)를 통해 alu operand에 읽어온 데이터를 사용하고, alu_result(wr_data)를 통해 wr_data가 alu_result와 연결될 수 있도록 하였다.

```
// FIXME
// Instantiate modules and connect them!
RF rf (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .RegWrite(RegWrite),
    .rd_data1(rd_data1),
    .rd_data2(rd_data2),
    .rd_addr1(rd_addr1),
    .rd_addr2(rd_addr2),
    .wr_data(wr_data),
    .wr_addr(wr_addr)
);

ALU alu(
    .operand1(rd_data1),
    .operand2(rd_data2),
    .shamt(shamt),
    .funct(funct),
    .alu_result(wr_data)
);
```

TOP.v

RF.v

Name	Value	#37,160 ps	#37,162 ps	#37,164 ps	#37,166 ps	#37,168 ps	#37,170 ps	#37,172 ps
clk	0							
rst	0							
> rd_addr1[4:0]	0c				0a			
> rd_addr2[4:0]	13				19			
RegWrite	0							
> wr_addr[4:0]	01				0d			
> shamt[4:0]	0d				12			
> funct[3:0]	c				9			
> rd_data1[31:0]	bfbf7ea5				00088aa8			
> rd_data2[31:0]	690b350b				00000000			
> wr_data[31:0]	00000001				00000000			
> rd_addr1...9[4:0]	10,1c,0a,1c,12,1b,1b,11,15,1c,11,17,0a,04,1c,1a,1b,09,1b,03,1b,1d,1f,1b,18,1d,1a,01,1e,1c,02,15,08,14,0e,13,09,0f,0...							
> rd_addr2...9[4:0]	09,07,1c,0a,0f,1c,1a,06,18,1b,0b,00,0b,1d,1b,05,10,1c,10,10,0f,15,03,13,12,14,0b,0b,10,13,10,09,10,08,18,0a,02,0d,1...							
> wr_addr...9[4:0]	1e,1e,0b,0c,1c,02,0a,05,1e,08,11,09,0b,1f,04,1e,04,0a,0f,08,02,0b,18,13,18,1c,0c,0a,15,16,04,1d,14,1a,08,0c,05,03,1...							
> shamt...9[4:0]	01,01,16,10,14,1a,1a,1c,01,19,13,01,10,03,05,0b,04,14,1b,07,19,01,09,0a,00,1f,05,1a,13,14,1e,02,12,0a,04,17,06,04,0...							
> funct...9[3:0]	3,a,7,7,c,4,1,6,7,3,1,8				2,a,7,7,c,4,1,6,7,3,1,8,0,a,4,b,d,4,3,7,0,a,6,0,d,6,6,b,7,d,1,0,a,0,4,3,a,3,4,a,1,7,0,d,4,4,c,a,4,a,c,1,b,6,0,6,0,b...			
> RegWrt...0999	1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1...							
> PASSED[31:0]	00000062				00000052			
> FAILED[31:0]	00000000				00000000			
> i[31:0]	00000061				00000051			
> TEST_SIZE[31:0]	00002710				00002710			

Difficulties

HW01에서 Vivado tool을 다루는 것이나, Verilog를 처음 다루어 봐서 관련된 어려움이 많았는데, HW01을 한번 해보니 관련된 어려움이 적어 과제를 수행하는 데에 있어 큰 어려움은 없었던 것 같다.

실수했던 부분은 TOP.v의 ALU 인스턴스를 생성하는 부분에서 .RegWrite(Regwrite)로 w를 소문자로 써서 결과가 제대로 나오지 않았다. 웨이브폼을 통해 RegWrite와 Write 작업이 제대로 수행되지 않는 것을 확인하고 수정할 수 있었다.

Hardware Modules

